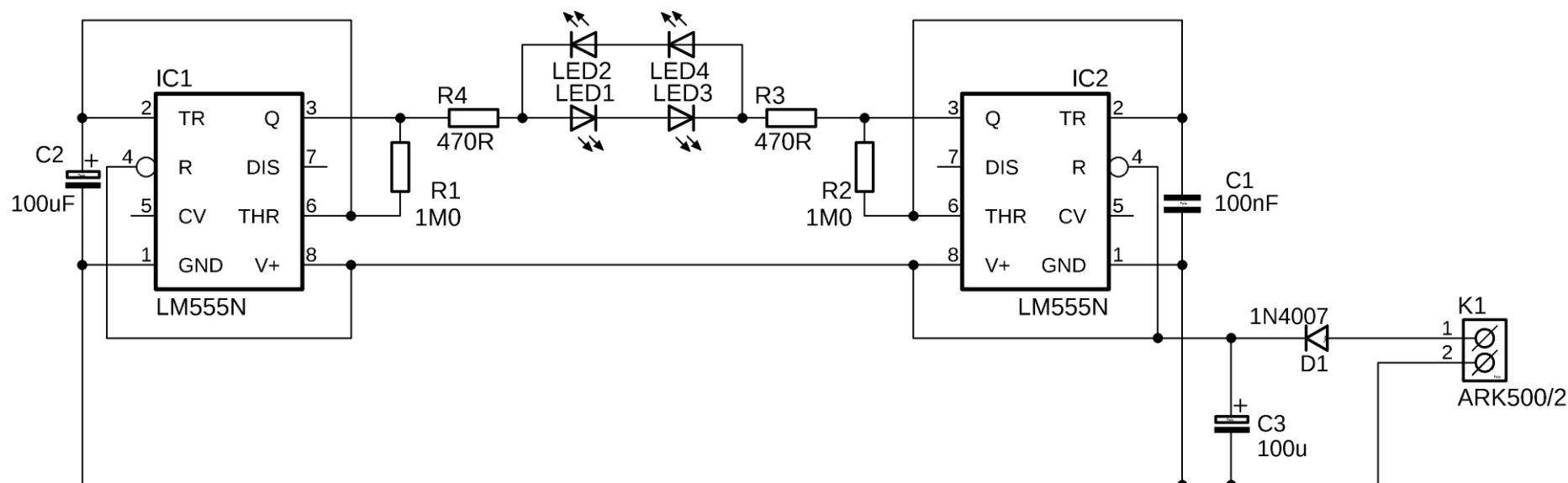


Navrhnete DPS dle zadání – čára pro kreslení 35 mil, mezera 35 mil, velikost DPS 60x50 mm, Led 5mm doprostřed strany 10 mm od sebe. Na napájení použijte konektor ARK500 na kraji DPS. Rezistory velikost pouzdra minimálně 0207/10. Napájení 12V. Použijte rezistor 0R, když bude potřeba.

2x NE555 – použijte knihovnu linear



1. Překreslete schéma dle skutečných velikostí součástek
2. Přepněte na DPS, změňte velikost, umístěte led a konektor
3. Nastavte vlastnosti DPS – DRC
4. Navrhnete cesty na vrstvě 16 bez drátových propojek s rezistory 0R
5. Uložte schéma, osazovací výkres, plošný spoj ve formátu .pdf do úkolu v edupage