
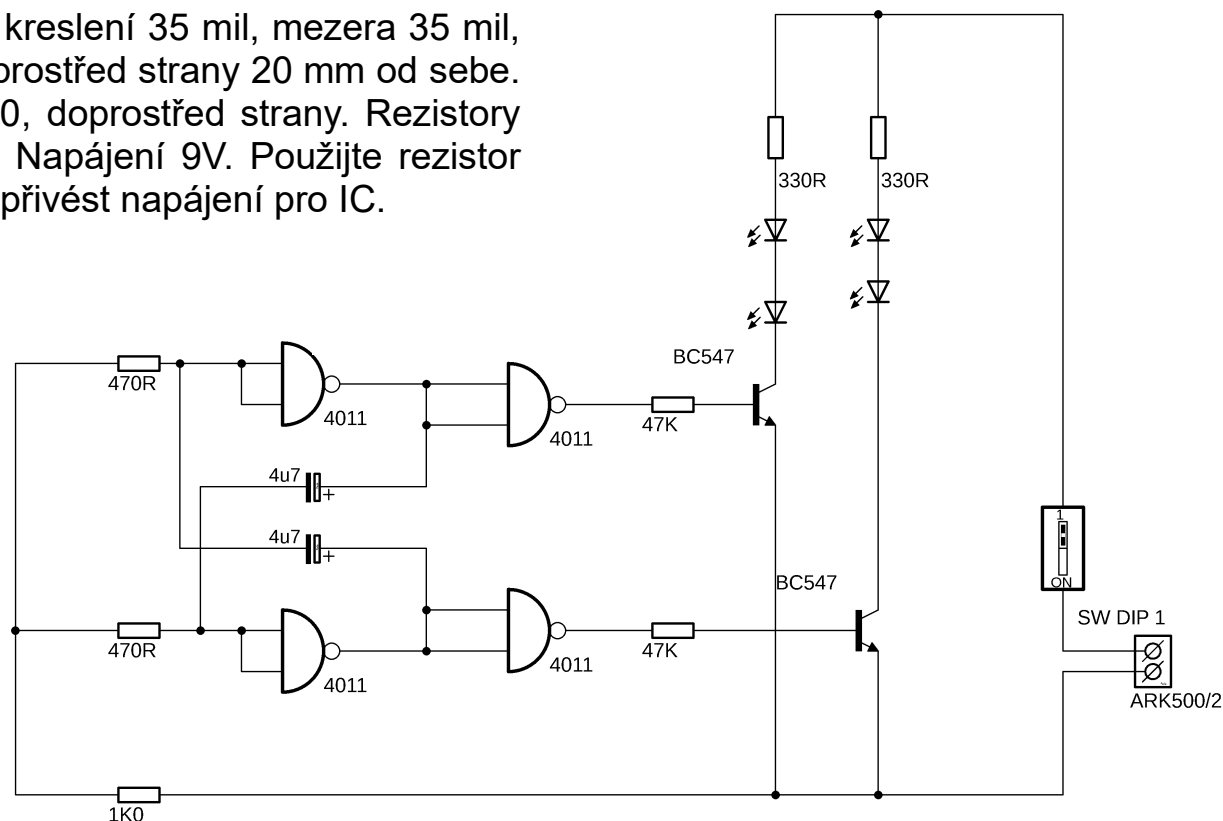


ZPPC 6/6

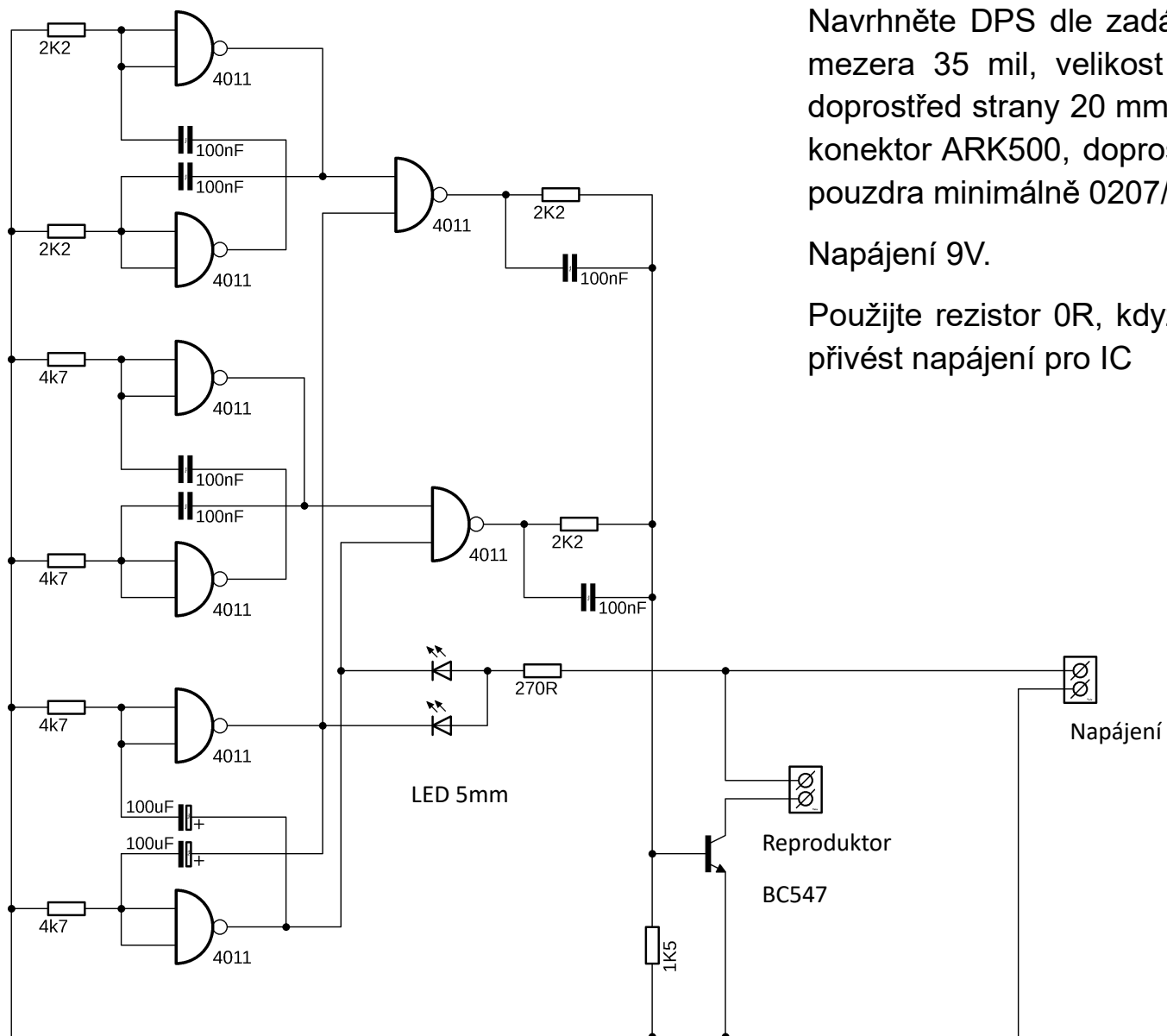Navrhnete DPS dle zadání – čára pro kreslení 35 mil, mezera 35 mil, velikost DPS 80x60 mm, Led 5mm doprostřed strany 20 mm od sebe. Na napájení použijte konektor ARK500, doprostřed strany. Rezistory velikost pouzdra minimálně 0207/10. Napájení 9V. Použijte rezistor 0R, když bude potřeba. Nezapomeňte přivést napájení pro IC.



1. Překreslete schéma dle skutečných velikostí součástek
2. Přepněte na DPS, změňte velikost, umístěte led a konektor
3. Nastavte vlastnosti DPS – DRC
4. Nezapomeňte na napájení IO
5. Navrhnete cesty na vrstvě 16 bez drátových propojek s rezistory 0R
6. Uložte schéma, osazovací výkres, plošný spoj ve formátu .pdf do úkolu v edupage
7. Uložte celý projekt do souboru f3d do úkolu v edupage



Navrhněte DPS dle zadání – čára pro kreslení 35 mil, mezera 35 mil, velikost DPS 55x110 mm, Led 5mm doprostřed strany 20 mm od sebe. Na napájení použijte konektor ARK500, doprostřed strany. Rezistory velikost pouzdra minimálně 0207/10.

Napájení 9V.

Použijte rezistor 0R, když bude potřeba. Nezapomeňte přivést napájení pro IC